

MEC-SESU
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA

APOSTILA DE
ELETRÔNICA DIGITAL II
(CÓDIGO EL 267)

AUTOR : PAULO ROBERTO BRERO DE CAMPOS
COLABORADOR : SÉRGIO CORTES CORDEIRO.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1	RELÓGIO DIGITAL	1
CAPÍTULO 2	CONVERSORES A/D E D/A	8
CAPÍTULO 3	FREQUENCÍMETRO DIGITAL	27

Capítulo 1

Relógio Digital

1.1 - Diagrama em Blocos

1.2 - Resumo de Funcionamento

1.3 - Descrição dos Blocos

1.4 - Circuitos Integrados

1.5 - Configuração dos Contadores

1.6 - Ajuste

1.7 - Exercícios

1.1 - Diagrama em Blocos



1.2 - Resumo de Funcionamento

O relógio digital é composto basicamente de contadores para horas, minutos e segundos.

O bloco de acerto permite que se faça ajuste nos contadores. O ponto crítico do acerto é o ruído gerado pelas chaves. Deve-se utilizar circuitos que eliminem esse ruído.

1.3 - Descrição dos Blocos

a1 Clock: para pulsos de 1Hz, compatíveis com a família lógica utilizada.

a2 Contadores: composto por contadores BCD módulos 60, 24 ou 12. O contador de horas pode ser módulo 12 ou 24. Os contadores de minutos e segundos são módulo 60.

a3 Acerto: através de chaves, aplicam-se pulsos diretamente nos contadores de minutos e horas. Normalmente, no ajuste, os contadores de segundo são zerados. O grande problema existente é que os contatos mecânicos das chaves geram ruídos. Para eliminar estes ruídos, existem diversas técnicas.

a4 Decodificadores: são utilizados decodificadores BCD para 7 segmentos, da família CMOS (4511).

a5 Displays: são utilizados displays 7 segmentos, tipo catodo comum.

1.4 - Circuitos Integrados

a1 Contador BCD

O CI 7490 é um contador BCD. Ele é composto por dois contadores independentes. Um módulo 2 e outro módulo 5.



Fig. 1.2 - Contador 7490

A contagem módulo BCD é obtida ligando-se a saída Qa à entrada INB. Os dois contadores são sensíveis à rampa de descida.

A tabela verdade de contagem BCD é mostrada na Fig. 1.3.

Qd	Qc	Qb	Qa
0	0	0	0
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	0	0
0	1	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	0	0

Fig. 1.3 - Contagem BCD

O contador BCD é um contador módulo 10, isto é, possui 10 combinações diferentes. Ele também pode ser utilizado como um divisor por 10. Note que para se obter esta contagem foram aplicados 10 pulsos na entrada. A saída Qd possui apenas 1 pulso. Então houve uma divisão por 10.

Os pinos R01 e R02 possibilitam "resetar" o contador. Eles são ativados com nível alto e forçam as saídas para zero, isto é, Qd = Qc = Qb = Qa = 0.

O reset só ocorre quando R01 = R02 = 1, ao mesmo tempo.


Os pinos R91 e R92, provocam um preset das saídas para nove, isto é:

Qd	Qc	Qb	Qa
1	0	0	1

São ativados em nível alto, isto é, o preset ocorre quando R91 = R92 = 1.

 2) Decodificador BCD 7 Segmentos (CI 4511)

O CI 4511 além de ser decodificador, possui um registro interno. Este registro é controlado pelo pino LE (latch enable, ativo em zero). Na Fig. 1.4 é mostrado o diagrama do CI:



LE = 0, a DIFERENÇA PASSA ATRAVÉS DO REGISTRO
LE = 1, a ULTIMA DIFERENÇA MOSTRADA NO DISPLAY É MANUTIDA.

Fig. 1.4 - Diagrama do 4511

Os pinos LT (latch test), e BI (blinking input), tem a função de acender todos os segmentos e apagar todos os segmentos, respectivamente, (ativos em zero).

Cada saída possui um driver composto por transistores bipolares. O circuito de saída é mostrado na Fig. 1.5:



Fig. 1.5 - Saída do decodif. 4511

Para este tipo de saída é utilizado um display catodo comum, como mostra a Fig. 1.5 (a). Se for utilizado um display anodo comum, deve-se fazer a ligação mostrada na fig. 1.5 (b).

c1 Displays

Será utilizado um display de 7 segmentos tipo catodo comum.

Neste tipo de display, todos os catodos são interligados entre si.



Fig. 1.6

Os anodos são ligados nas respectivas saídas do decodificador. Como a tensão em cima de cada segmento é em torno de 2V, deve-se utilizar resistores ou diodos para dividir a tensão de cada saída, que é da ordem de 5V. As situações possíveis são as seguintes:

 


Fig. 1.7 - LIMITADOR DA CORRENTE NOS SEGMENTOS

1.5 - Configuração dos contadores

a1 Contador módulo 48

É obtido com dois contadores BCD. Um contador será módulo 6 e o outro será módulo 10.

 


Fig. 1.8 - CONTADOR MÓDULO 48

b1 Contador Módulo 24

Neste caso o reset deve ocorrer na contagem 24, isto é, o contador fará uma contagem de 00 à 23.

 


Fig. 1.9 - CONTADOR MÓDULO 24

1.6 - Ajuste

O circuito de ajuste deve permitir que os contadores sejam ajustados independentemente.

O circuito abaixo mostra uma configuração possível para o ajuste:



DE O CIRCUITO ABAIXO

Fig. 1.10 - CIRCUITO DE AJUSTE

O ajuste do contador de segundos é obtido através do reset deste contador.

Os 4 P.P.s. D, compõe um contador em anel. Este circuito é "presetado" para a combinação "1000", quando a alimentação é ligada.

A cada pulso de "chave sel" é selecionado um contador por vez para o ajuste.

1.7 - Exercícios

1 - Esquematize um contador módulo 12 que faça a contagem de 01 à 12 e retorne para 01 (contador de horas módulo 12 p/ relógio tipo AM/PM).

2 - Esquematize o circuito completo do relógio digital.

3 - Esquematize um circuito de ajuste, onde se a chave for mantida pressionada, deve-se injetar um sinal com uma frequência de 8 Hz para obter-se uma contagem rápida.

4 - Cite 3 modos de implementar o circuito de clock e desenhando o circuito. Explique cada um deles em termos de vantagens e desvantagens.

5 - Esquematize um divisor por 60.

6 - Esquematize um divisor por 50.

7 - Para os circuitos da Fig.1.5:

a) Calcule os resistores que serão conectados aos segmentos do display

b) Determine as características dos diodos

c) Para o caso (b) da Fig.1.5, o que aconteceria se fosse utilizado apenas 2 diodos? Supondo: $V_{vj} = 2V$, $V_{oh} = 5V$, $I_f = 8mA$.

8 - Explique 3 formas de construir o circuito anti-ruído.

Capítulo 2

Conversores A/D e D/A

2.1) Introdução

2.1A) Conversor digital para analógico (D/A)

2.1B) Conversor analógico para digital (A/D)

Conversores D/A

2.2) Conversor D/A de resistências ponderadas

2.2A) Características e funcionamento

2.2B) Exercícios

2.3) Conversor D/A R-2R (tipo escada)

2.3A) Características e funcionamento

2.3B) Exercícios

Conversores A/D

2.4) Conversor A/D rampa discreta

2.4A) Características

2.4B) Funcionamento

2.5) Conversor A/D de rampa simples

2.5A) Características

2.5B) Funcionamento

2.1 - INTRODUÇÃO

2.1A - CONVERSOR DIGITAL PARA ANALÓGICO (D/A)

Transforma uma grandeza digital em um valor analógico.

Exemplo:



Fig. 2.1

2.1B - CONVERSOR ANALÓGICO PARA DIGITAL (A/D)

Transforma uma grandeza analógica em uma grandeza digital.



Fig. 2.2

Conversores D/A

2.2 - CONVERSOR D/A DE RESISTÊNCIAS PONDERADAS

2.2A - CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO

Este conversor utiliza um somador, sendo que cada entrada terá um ganho diferente. Este ganho define a relação de pesos para cada Bit.

O circuito é mostrado na Fig. 2.3 :

 


Fig. 2.3

A equação de saída é dada por :

$$V_0 = -R_F * (V_A/R_A + V_B/R_B + V_C/R_C + V_D/R_D)$$

As entradas A, B, C e D, assumem valores binários ("0" ou "1"). Sendo que a tensão do nível lógico "1" depende do projeto.

Os valores das resistências de entrada, determinam o peso de cada entrada.

O resistor de menor valor, determina um ganho maior na saída.

Para se obter uma relação de potências de 2, define-se a seguinte:

$$R_d = R$$

$$R_c = 2R$$

$$R_b = 4R$$

$$R_a = 8R$$

$$\text{então, } V_0 = -R_F * (V_A/8R + V_B/4R + V_C/2R + V_D/R)$$

$$V_0 = -R_F/R * (V_A/8 + V_B/4 + V_C/2 + V_D/1)$$


$$\text{Fazendo } R_F = 8R :$$

$$V_0 = - (V_A + 2V_B + 4V_C + 8V_D).$$

Arbitrando uma tensão de nível alto com valor de 1V, tem-se na saída do conversor o valor analógico equivalente ao código binário aplicado na entrada.

2.22) Exercícios

 1) Projete um conversor D/A que forneça tensões entre 0,0 a 0,9V. Este conversor será acoplado à saída de um contador BCD (7490).



2) Esquematize um conversor D/A que forneça tensões entre 0,0 a 9,9V.

3) A forma utilizada para ligar o conversor D/A ao contador, mostrado no exercício 1, não é muito utilizada. Qual o problema que isto acarreta? Qual a solução?

4) O que são chaves analógicas, como são construídas. Pesquise um C.I. que faça esta função.

5) Quais as desvantagens do conversor D/A de resistências ponderadas?

2.3) Conversor D/A R-2R

2.3A) Características e funcionamento.

O circ. do conversor R-2R é mostrado a seguir:

 


Fig. 2.4

A impedância vista por cada nó à esquerda é igual a $2R$.

Para o nó 4: $R_{eq}(4) = 2R$

Para o nó 3: $R_{eq}(3) = (R_{eq}(4) // 2R) + R = 2R$

Para o nó 2: $R_{eq}(2) = (R_{eq}(3) // 2R) + R = 2R$

Para o nó 1: $R_{eq}(1) = (R_{eq}(2) // 2R) + R = 2R$

A impedância vista por cada nó à direita é igual a $2R$, devido ao TERRA VIRTUAL da entrada não inversora.

Qualquer dos nós terá como circuito equivalente, o seguinte:



Fig. 2.5

A tensão no nó N_i será:

$$V_r = I \times (2R + R) = 3R \cdot I$$

$$I = V_r / 3R$$

$$V_{Ni} = R \cdot I = (R \cdot V_r) / 3R = V_r / 3$$

Para o nó 1, a contribuição do dígito será $V_1 = V_r / 3$.




Portanto:

$$V_o = -(3R/2R) \cdot V_1 = -(3R/2R) \cdot (V_r/3) = -V_r/2$$

As contribuições dos demais nós serão referenciadas ao nó 1, calculando-se a tensão que produz em este nó.

Para o nó 2:

 

A tensão que é produzida no nó 1, devido a tensão do nó 2 (V_2), será representada por V_{12} , e tem o valor:

$$V_2 = I \cdot (R + R) \quad ; \quad I = V_2 / 2R$$

$$\text{Como: } V_{12} = R \cdot I = R \cdot V_2 / 2R = V_2 / 2$$

A contribuição do 2o. dígito será:

$$V_{12} = V_2 / 2 = V_r / (3 \cdot 2) = V_r / 6$$

Portanto a saída correspondente será:

$$V_o = -(3R/2R) \cdot V_{12} = -V_r / 4$$

Deve-se observar que os resultados para as outras nós seguem o mesmo raciocínio.

Portanto, cada uma das demais chaves irá contribuir com um peso menor.

O conversor tipo escada usa apenas dois tipos de resistores. O que torna mais fácil a construção do conversor D/A.

A precisão depende mais da relação de valores entre as resistências do que o seu valor individual.

2.3B) Exercícios

- 1) Esquematize um conversor D/A tipo R-2R para 8 bits (informação de entrada vem de dois contadores BCD).
- 2) Esquematize um conversor D/A tipo R-2R para 8 bits (contagem binária).

CONVERSORES A/D

2.4) Conversor A/D Rampa Discreta


2.4A) Características

- simples, econômico, mas lento.
- pouco usado em multímetros digitais.
- utilizado em instrumentos de baixa resolução com rapidez de leitura da ordem de duas por segundo (2/s).
- aplicações médicas-clínicas (medição de pressão arterial, pressão venosa, frequência cardíaca, temperatura, etc) pois não interessam as variações rápidas do fenômeno que se está observando.

 2.4B) Funcionamento

Um contador é interligado a um conversor D/A. Tem-se então na saída do conversor D/A uma rampa discreta. Quando a tensão a ser medida for igual a tensão da saída do conversor D/A, a contagem é armazenada e mostrada num display.

O contador volta a zero e prossegue a contagem.



2.5 - CONVERSORES DE RAMPA SIMPLES

2.5A) Características

- Lento, precisa de fonte de corrente muito estável, oscilador estável, e os componentes da parte analógica devem ter baixa tolerância.
- Não possui boa exatidão, além de ser lento.
- Mas é de construção simples e os circuitos integrados utilizados são bem simples.

2.5B) Funcionamento

Este conversor se baseia na carga de um capacitor até um valor que é igual a tensão que queremos medir (V_{in}).

Durante o instante da carga do capacitor, pulsos são aplicados ao contador e ocorre a contagem.

Quando a tensão do capacitor for igual à tensão de entrada, cessa a contagem e o resultado no contador é proporcional à tensão de entrada.

Nota: que quanto menor V_{ent} , menos tempo o capacitor leva a se carregar e menor é a contagem.

 


Fig. 2.7

2.4 - CONVERSOR TIPO A RAMPA

2.4.1 Características

- Insensível a mudanças de frequências de clock, mudanças de tensão da fonte de alimentação, e valores dos componentes passivos ou ativos (desde que estas mudanças ocorram em tempos grandes).
- Simples.
- Lento.
- É um dos mais usados em multímetros digitais.

2.4.2 Funcionamento

Esta técnica fornece uma proporcionalidade de tensão a tempo.

A tensão de entrada é aplicada ao integrador durante o período de integração. Durante este tempo, o capacitor se

carrega com uma rapidez governada por " R ". Ao final do período de integração, " C " permanece com uma carga que é proporcional à tensão de entrada (a rapidez de carga é governada pela corrente por " R ").

Na segunda fase da operação, o comutador conecta uma tensão de referência à entrada do integrador. Esta tensão de referência tem polaridade oposta à tensão de entrada. " C " é descarregado linearmente pela tensão de referência. Desde o começo da descarga, aplica-se pulsos num contador. O contador para quando o capacitor se descarrega.

O tempo de descarga é proporcional à tensão de entrada.

Quanto maior a tensão de entrada, maior a carga armazenada em C , consequentemente o capacitor leva mais tempo para se descarregar e maior é a contagem feita pelo contador.

A precisão depende principalmente da tensão de referência. Os erros introduzidos na carga se cancelam na descarga.

 


Fig. 2.8

É um dos mais utilizados em voltímetros digitais.

2.7 - CONVERSOR TENSÃO-FREQUÊNCIA

2.7A) Características

- É útil em instrumentos que já tenham um contador de frequências.
- É limitado a baixas frequências (300 kHz).

2.7B) Funcionamento

A tensão de entrada V_x é aplicada a um integrador. Na saída tem-se uma rampa de descida (V_a). Esta tensão é comparada com uma tensão de referência (V_r), de tal forma que na saída do comparador permanece com nível zero, até que V_a alcance o valor V_r .

Neste momento, a saída do comparador muda de estado assumindo nível 1. Este nível 1, provoca o disparo do multivibrador monostável fazendo que $-E_c$ seja aplicado ao integrador durante o tempo fixo T_1 (estabelecida pelo monostável).

Nestas condições o integrador soma os efeitos de V_x e $-E_c$. Se $-E_c$ é maior que V_x , então V_a muda de estado.

Ao fim de T_1 , V_c volta a zero e inicia-se novo ciclo de integração de V_x durante o tempo T_2 , até que a tensão de saída do integrador V_a alcance de novo o valor V_r .

O número de vezes que se repete este ciclo na unidade de tempo é proporcional a V_x .

Veremos na Fig. 2.9 o circuito demonstrativo:

 


Fig. 2.9

2.8 - CONVERSOR DE RAMPA DIGITAL CONTÍNUA

2.8A - Características

- A saída está permanentemente relacionada com a entrada.
- A conversão é rápida para "pequenas" variações do sinal.
- O tempo de conversão é grande para grandes mudanças na entrada.
- O último dígito oscila continuamente (1/-1).
- É usado na: 1. Conversão de sinais de áudio para a forma digital

2. Conversão de sinais provenientes de transdutores

3. Servocontrole com processamento digital.

2.6B) Funcionamento

Suponhamos inicialmente $V_c = 0$, então na saída do comparador aparece nível "1". Este nível é aplicado ao controle do contador e este conta progressivamente.

As saídas dos contadores são aplicadas ao conversor D/A que converte a contagem binária em uma tensão analógica V_c .

Quando a contagem atinge um valor tal que faz $V_c > V_x$, a saída do comparador muda para nível "0", com o qual a contagem se torna regressiva. Após um pulso de clock, tem-se $V_c < V_x$ e o contador conta progressivamente.

Este conversor fica variando a contagem ao redor do valor V_x de +/- uma unidade.

O valor no contador corresponde à tensão V_x .

 


Fig. 2.18

2.7 - CONVERSOR DE APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS

2.7A) - Características

resumo tempo de conversão

- alta resolução
- a exatidão não depende da estabilidade do relógio
- circuito complexo
- rapidez de conversão (15 a 30 microssegundos)
- usado como interface entre variáveis físicas e computadores e toda classe de instrumentos onde se queira rapidez e exatidão.

 


Fig. 2.11

- o registro de deslocamento formado pelos FFs. D, inicialmente tem zero em todas as posições, apenas Q5=1.
- no primeiro clock Q5=1 e os FF2 e FF3 são zerados
- no segundo clock, FF1 assume "um" e Q2=1
- na sequência a saída do comparador será analisada:
 - se $V_x < V_c$ então Q5=1 e FF1 é resetado
 - se $V_x > V_c$ então Q5=0 e FF1 permanece com "um" e o FF2 é setado.
- e a comparação prossegue.

Inicialmente o bit mais significativo do conversor D/A assume nível 1 e obtém-se o valor V_0 na saída.

Se $V_x < V_0$ este bit é resetado e é colocado nível 1 no bit seguinte (uma casa menor) do conversor D/A.

Se $V_x > V_0$ este bit é mantido e o seguinte é colocado um nível 1 (uma casa menor).

Note que sempre um bit de cada vez é variado e a tensão obtida é comparada com V_x . Conforme o resultado da comparação, o bit é mantido ou resetado e o próximo bit é testado.

O procedimento que é realizado por este conversor é mostrado a seguir:

Procedimento do conversor:

```

100-se Va(Vo 010)-se Va(Vo 001)-se Va(Vo 000
|           |           |
|           |           |---se Va(Vo 001
|           |---se Va(Vo 011---se Va(Vo 010
|           |           |---se Va(Vo 011
| -se Va(Vo 110---se Va(Vo 101---se Va(Vo 100
|           | |           |---se Va(Vo 101
|           | |---se Va(Vo 111---se Va(Vo 110
|           | |           |---se Va(Vo 111
|           | |           |
1a.         2a.         3a.         resultado final
COMPARAÇÃO COMP.         COMP.         4a. COMPARAÇÃO

```

O resultado final será sempre obtido na 4a. comparação.

2.10) - CONVERSÃO DIRETO OU PARALELO

2.10A) - Características

- rápido tempo de conversão (10 nano segundos)
- conversor de baixa resolução
- exatidão depende da estabilidade da fonte de referência e da estabilidade dos comparadores (o que é difícil de se conseguir).
- usado em lugares em que se necessita alta rapidez de conversão, com pequena exatidão.
- usado em VUe de amplificadores.
- usado para visualização analógica.

2.10B) - Funcionamento

Consiste de um grupo de comparadores analógicos, que definem o nível da tensão V_x de forma discreta, determinada pelas tensões de referência.



Fig. 2.12

Na saída dos comparadores introduzimos um conversor de código, desta forma podemos obter um valor binário na saída.

A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1



Fig. 2.13

2.11) - CONVERSÃO POTENCIOMÉTRICO (BALANCE E NULO)

2.11A) - Características

- boa precisão nas medições
- excelente imunidade a ruídos
- velocidade do sistema depende da magnitude do sinal de entrada (15 leituras/sec.).

2.11B) - Funcionamento



Fig. 2.14

É um sistema de conversão direta, onde a tensão de entrada é comparada alternadamente com a saída do conversor D/A.

Se há alguma diferença entre estas duas tensões, o amplificador de erro a detecta, a transmite ao conversor U/F, o qual por sua vez causa uma mudança na tensão de saída do conversor D/A até obter uma diferença zero. Quando ocorrer isto, a tensão proporcionada pelo conversor D/A pode ser lida em forma digital, terminando então, uma medição.

2.12) - RESUMO DOS CONVERSORES A/D

	Por integração	Rampa digital contínua	Aproximação sucessiva
	média, alta	baixa, média	média, alta
Exatidão			
Resolução	8 - 10 bits	6 a 10 bits	8 - 10 bits
Tempo de conversão	0,5 - 10ms	6 - 200micro s. (100ns p/cada LSB)	1 - 200 u.s.
Imunidade ao ruído	alta	nenhuma	nenhuma
Funcionamento em multiplex	deficiente	deficiente	excelente

Métodos de conversão com integração (do sinal de entrada)

- Conversor tensão a frequência
- Conversor potenciométrico
- Conversor dupla rampa

Métodos sem integração (do sinal de entrada)

- Conversor de rampa (tensão a tempo)
- Conversor de aproximações sucessivas
- Conversor de rampa escalonada
- Conversor de rampa digital contínua

Os métodos com integração reduzem os efeitos do ruído relacionadas com a tensão e frequências das linhas de alimentação, porque com esta técnica se mede a tensão mais a variação do sinal de entrada durante um período fixo de tempo.

CAPÍTULO 3

FREQUENCIÔMETRO DIGITAL

- 3.1 = Diagrama em Blocos
- 3.2 = Princípio de Funcionamento
- 3.3 = Projeto da Base de Tempo
- 3.4 = Faixa de Medição da Frequência
- 3.5 = Escalador
- 3.6 = Exercícios

3.1 = Diagrama em Blocos



Fig. 3.1 Diagrama em Blocos de Frequencímetro

Entrada

Antes de ser medido, o sinal deve ser compatibilizado com a família lógica utilizada. Ele deve ser limitado, amplificado e quadrado.

Base de Tempo

Fornecer pulsos para:- zerar os contadores

- permitir a passagem de uma amostra do sinal de entrada
- registrar a contagem.

Porta de controle

É uma porta "E", que permite a passagem do sinal de entrada apenas enquanto o sinal de clock tiver nível "1".

Contadores

São formados por contadores BCD e fazem a contagem dos pulsos amostrados.

Sistema 1

Armazena a última contagem realizada, através do bloco "contadores". A sua função é manter o valor nos displays, enquanto na entrada se tem uma nova medida.

Será utilizado o decodificador 4511, sendo que ele já possui um registro interno.

3.2 - Princípio de Funcionamento

O frequencímetro digital, com como princípio de funcionamento, a contagem de pulsos durante um certo intervalo de tempo. Por exemplo um sinal de 2Hz, representa 2 ciclos(pulsos) a cada segundo. Um sinal de 50Hz, representa 50 ciclos a cada segundo.



Fig. 3.2

Retirando-se uma amostra do sinal que se quer medir durante 1s, esta amostra conterá um número de pulsos igual ao valor da frequência

do sinal em questão. Se estes pulsos forem aplicados a um contador, o valor da contagem indicará a frequência do sinal.

Para se obter a amostra do sinal de entrada durante 1s, utiliza-se uma porta "E" como porta de controle. Isto é mostrado na figura que veremos a seguir (Fig. 3.3) :



Fig. 3.3

O sinal que permite a passagem da amostra do sinal a ser medido durante um certo tempo, é chamado de sinal de amostragem. Cada vez que o sinal de amostragem assume nível "1", passa uma amostra do sinal de entrada.

Antes de cada amostragem, é necessário zerar os contadores para que se tenha a indicação correta de frequência. Este sinal é mostrado na Fig. 3.4.

No circuito da Fig. 3.4, vê-se o zeramento dos contadores e a contagem desde zero até o valor final. Isto é desagradável e deve ser evitado.

Por isto, durante estas ações, o último valor medido será registrado e mostrado, evitando que se veja a contagem ocorrer. Somente quando terminar a contagem, o novo valor de frequência é mostrado nos displays.

Este sinal, é chamado de "sinal de registro" e irá controlar o pino EL do decodificador (4511). Este pino atua no registro interno deste CI. Este sinal é mostrado na Fig. 3.4.

Os sinais de amostragem, reset e registro, são gerados pelo bloco "base de tempo".

 


Fig. 3.4

3.3 - Projeto da Base de Tempo

A base de tempo tem a função de gerar os sinais de amostragem, de reset e de registro.

Para iniciar o projeto, escolhe-se uma frequência de clock inicial.

Qualquer valor pode ser escolhido. Neste exemplo, será escolhido $Freq.(ck)=2Hz$.

O sinal de amostragem deve ter tempo alto de 1s. Para facilitar o projeto, será escolhido tempo baixo de 1s. Com isto, a frequência do sinal de amostragem é de 0,5Hz. Ele é obtido do sinal de clock, através de uma divisão por 4.

Este sinal é mostrado na Fig. 3.5.



Fig. 3.5

O sinal de reset, é obtido a partir dos sinais A, B e CK. Montando-

se a tabela verdade, obtém-se:

AM	B	A	Rea
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Através da tabela verdade, obtém-se a equação:

$$Rea = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A} \cdot \overline{A}$$

O sinal de registro, é obtido através de uma operação "OU" entre o sinal AM e o sinal "NOT C", ou seja, o sinal "C" negado.

$$Rea = AM + \overline{C}$$

O circuito de base de tempo, é mostrado a seguir (Fig. 3-6) :

 


Fig. 3-6

3.4 - Faixa de Medição de Frequência

A frequência mínima a ser medida, depende do sinal de amostragem, isto é, durante o tempo de amostragem deve passar no mínimo 1 pulso.

$$\text{Se } T_{\text{am}} = 1s \quad \text{---} \quad f_{\text{min.}} = 1\text{Hz.}$$

$$\text{Se } T_{\text{am}} = 0,1s \quad \text{---} \quad f_{\text{min.}} = 10\text{Hz.}$$

A frequência máxima a ser medida, depende do número de contadores e do tempo do sinal de amostragem.

Para a fig. do princípio de funcionamento (Fig.3.3), a máxima

frequência que se pode medir, depende da máxima contagem que pode ser feita. Neste caso, a frequência máxima é de 99Hz.

Se o tempo de amostragem fosse 0,1s, a máxima frequência que se poderia medir com o circuito da figura do princípio de funcionamento, (Fig. 3.3), seria 990Hz. Isto porque, a amostragem seria feita durante 0,1s e para a frequência de 990Hz durante um décimo de segundo passariam 99 pulsos.

A fórmula para o cálculo de máxima frequência que se poderia medir, é dada por:

$$F_{\text{max.}} = (\text{No. de displays}) \times (1/T_{\text{am}})$$

Um outro fator que limita a máxima frequência que se pode medir, é a resposta em frequência dos CI's utilizados.

3.5 - Prescaler

São divisores de frequência colocados na entrada do frequencímetro. Eles permitem aumentar a faixa de medição do frequencímetro.

Bloco Entrada

O sinal a ser medido deve ser limitado, amplificado e quadrado.

Na figura abaixo, é indicado um circuito que faz estas operações:



Fig. 3.7

3.4 - Exercícios

- 1) Transforme o frequencímetro em um medidor de período (Fig.3.4)
- 2) Pesquisar quais CI's podem ser utilizados como Prescaler's.
- 3) Projete uma base de tempo com F.F.'s sensíveis à rampa de descida
- 4) Quem define a precisão do frequencímetro?
- 5) Explique a função de cada elemento no circuito do bloco de entrada

BIBLIOGRAFIA


1. INSTRUMENTACION DIGITAL (PREEDICION)
Mihora Linares e México 1978
AMICKE
2. PROJETOS COM CIs TTL
Texas Instruments
Guatemala Dois, 1971
3. ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL
Ivan Idoeta e Francisco Capuano
Livros Érica Editora, 1984

 3.4 - CIRCUITOS INTEGRADOS

74121



For information on funding your research, see page 108.



NOTE: 1. An inverse square-law may be observed between $R_{\text{app}}/R_{\text{app}}^{\text{max}}$ and $R_{\text{app}}/R_{\text{app}}^{\text{max}}$.

7490 e 7492

 
 


TABLE 1. 1990-1991 WATER QUALITY MONITORING DATA FROM SITE 11		TABLE 2. 1990-1991 WATER QUALITY MONITORING DATA FROM SITE 12	
Date		Date	
Sample	Temp (°C)	Sample	Temp (°C)
1	15.5	1	15.5
2	15.5	2	15.5
3	15.5	3	15.5
4	15.5	4	15.5
5	15.5	5	15.5
6	15.5	6	15.5
7	15.5	7	15.5
8	15.5	8	15.5
9	15.5	9	15.5
10	15.5	10	15.5

WEEKLY SALES REPORT									
WEEKLY SALES					TOTALS				
DATE	SALES	EXPENSES	PROFIT	MARKET	TOTAL SALES	TOTAL EXPENSES	TOTAL PROFIT	AVERAGE	PERCENT
10/1	100	20	80	100	1000	200	800	100	100
10/2	120	24	96	120	1200	240	960	120	120
10/3	150	30	120	150	1500	300	1200	150	150
10/4	180	36	144	180	1800	360	1440	180	180
10/5	200	40	160	200	2000	400	1600	200	200
10/6	220	44	176	220	2200	440	1760	220	220
10/7	240	48	192	240	2400	480	1920	240	240
10/8	260	52	208	260	2600	520	2080	260	260
10/9	280	56	224	280	2800	560	2240	280	280
10/10	300	60	240	300	3000	600	2400	300	300
10/11	320	64	256	320	3200	640	2560	320	320
10/12	340	68	272	340	3400	680	2720	340	340
10/13	360	72	288	360	3600	720	2880	360	360
10/14	380	76	304	380	3800	760	3040	380	380
10/15	400	80	320	400	4000	800	3200	400	400
10/16	420	84	336	420	4200	840	3360	420	420
10/17	440	88	352	440	4400	880	3520	440	440
10/18	460	92	368	460	4600	920	3680	460	460
10/19	480	96	384	480	4800	960	3840	480	480
10/20	500	100	400	500	5000	1000	4000	500	500
10/21	520	104	416	520	5200	1040	4160	520	520
10/22	540	108	432	540	5400	1080	4320	540	540
10/23	560	112	448	560	5600	1120	4480	560	560
10/24	580	116	464	580	5800	1160	4640	580	580
10/25	600	120	480	600	6000	1200	4800	600	600
10/26	620	124	496	620	6200	1240	4960	620	620
10/27	640	128	512	640	6400	1280	5120	640	640
10/28	660	132	528	660	6600	1320	5280	660	660
10/29	680	136	544	680	6800	1360	5440	680	680
10/30	700	140	560	700	7000	1400	5600	700	700
10/31	720	144	576	720	7200	1440	5760	720	720
11/1	740	148	592	740	7400	1480	5920	740	740
11/2	760	152	608	760	7600	1520	6080	760	760
11/3	780	156	624	780	7800	1560	6240	780	780
11/4	800	160	640	800	8000	1600	6400	800	800
11/5	820	164	656	820	8200	1640	6560	820	820
11/6	840	168	672	840	8400	1680	6720	840	840
11/7	860	172	688	860	8600	1720	6880	860	860
11/8	880	176	704	880	8800	1760	7040	880	880
11/9	9								

SOLUTION: A. Given: M_1 is approximately constant. Δ the RTN constant.
B. Maximum Q_{eff} is approximately constant. Δ the RTN constant.
C. Maximum Q_{eff} is approximately constant. Δ the RTN constant.
D. M_1 is constant. Δ is the RTN constant. Δ is the RTN constant.

Age	Estimated Regression Coefficients			
	Age	Age ²	Age ³	Age ⁴
18	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000	0.000
100	0.000	0.000	0.000	0.000

Year		1994		1995		1996		1997		1998	
Year	Age	Year	Age	Year	Age	Year	Age	Year	Age	Year	Age
1994	1994	1995	1995	1996	1996	1997	1997	1998	1998	1999	1999
1994	1994	1995	1995	1996	1996	1997	1997	1998	1998	1999	1999


74161

INPUT		OUTPUT
B	A	out
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

¹ All values are means \pm SD.




functional block diagram

 

OBJETIVO 04 - FREQUÊNCÍMETRO

4.1 - DIAGRAMA EM BLOCOS

 

4.2 - RESUMO DE FUNCIONAMENTO

a) Entrada: antes de ser processado pelo frequencímetro, o sinal deve ser compatibilizado com TTL, por isso, ele é caifado, amplificado a quadrado pelos circuitos de entrada.

b) Base de tempo: é o sistema que fornece pulsos, periodicamente, para:

1) zerar os contadores

2) permitir a contagem, durante 0,1s, dos pulsos de entrada, a

3) registrar a contagem.

Utiliza os 60Hz da rede como base.



c) Divisor por 10/ controle: o divisor do sinal por 10, associado ao circuito de controle que deixa passar os pulsos que serão contados durante 0,1s, origina a necessidade de se multiplicar por 100 o número apresentado no display para se obter o resultado correto da frequência do sinal.

d) Contadores: 5 CI's 7490 realizam a contagem desde centenas de unidades até unidades de milhão. Note que um 7473 (2 flip-flops) realiza um contador módulo 4, completamente satisfatório para dezenas de milhões, já que o limite máximo para medições de frequência é da ordem de 30 MHz.

e) Registros/ Decodificadores: os 9368 realizam a função dupla de registrar periodicamente o número contado pelo estágio anterior, a decodificá-lo para o display.

f) Display: são indicadores LED's de 7 segmentos. O diodo conectado à massa serve como limitador de corrente.

4.3 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

  


4.4 - CIRCUITOS INTEGRADOS

7413



7473

 


9368

[illegible]

1994-1995 was about the average year it is fairly dry in terms of rainfall.
1996-1997 was an even more extreme of a very dry season.
In 1998-1999 there was a lot of rain.
In 2000-2001 there was a lot of rain.
In 2002-2003 there was a lot of rain.

OBJETIVO 05 - MULTIPLICADOR

5.1 - DIAGRAMA EM BLOCOS

 

5.2 - RESUMO DE FUNCIONAMENTO

a) Acumulador: registra os produtos parciais (P^N) e final (PF). Desloca o seu conteúdo uma vez para a direita em cada passo da multiplicação. É composto por CI's 7495, trabalhando, alternadamente como deslocador para a direita e registro de transferência em paralelo.

b) Shift: outros 7495 armazenam o multiplicador X. Os bits do multiplicador, a começar pelo menos significativo, são testados a cada passo da multiplicação, e vão determinar se o número a ser sg nado ao produto parcial é o multiplicando ou é zero.


c) Somador: dois CI's 7483 realizam as somas entre o mul multiplicando y (ou zero) e o produto parcial armazenado no acumulador.

d) Controle: É a parte do sistema que gera, a partir de pulsos de clock e de uma entrada de reset, acionada ao se iniciar a multiplicação, os pulsos que controlam o restante do circuito.

- 1) Armazenamento de X (REL E2)
- 2) Soma entre acumulador e y (multiplicando). (REL E1)
- 3) Deslocamento do acumulador e de X (REL D1).

e) Contador: um 7493 tem a função de interromper o sistema depois que os oito passos da multiplicação forem executados, isto é, depois que todos os bits do multiplicador forem testados.

5.3 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

 


5.4 - CIRCUITOS INTEGRADOS

7474


8048 D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP WITH PRESET AND CLEAR

FUNCTION TABLE		SYMBOLS	
INPUT	OUTPUT	Q	Q'
L	H	0	1
L	L	0	1
H	L	0	1
H	H	1	0
L	L	0	1
H	H	1	0
L	H	0	1
H	L	0	1

 

7474A 16-PIN DIP
7474B 16-PIN DIP
7474C 16-PIN DIP
7474D 16-PIN DIP
7474E 16-PIN DIP
7474F 16-PIN DIP
7474G 16-PIN DIP
7474H 16-PIN DIP
7474I 16-PIN DIP
7474J 16-PIN DIP
7474K 16-PIN DIP
7474L 16-PIN DIP
7474M 16-PIN DIP
7474N 16-PIN DIP
7474O 16-PIN DIP
7474P 16-PIN DIP
7474Q 16-PIN DIP
7474R 16-PIN DIP
7474S 16-PIN DIP
7474T 16-PIN DIP
7474U 16-PIN DIP
7474V 16-PIN DIP
7474W 16-PIN DIP
7474X 16-PIN DIP
7474Y 16-PIN DIP
7474Z 16-PIN DIP

See pages 4-40, 4-41, 4-42, and 4-43

 


7483

FUNCTION TABLE		SYMBOLS	
INPUT	OUTPUT	Q	Q'
L	H	0	1
L	L	0	1
H	L	0	1
H	H	1	0
L	L	0	1
H	H	1	0
L	H	0	1
H	L	0	1




7493

 

NOME	FUNÇÃO	ENTRADA					SAÍDA		
		DATA	TESTE	SERIAL	PARALELO	PARALELO	A ₀	A ₁	A ₂
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

OBJETIVO 06 - MULTIMETRO

6.1 - DIAGRAMA EM BLOCOS

 

6.2 - RESUMO DO FUNCIONAMENTO


a) Escala e funções: todas as grandezas a serem medidas pelo voltímetro digital, tais como resistência, tensão CA, etc., devem ser convertidas em uma tensão analógica CC de amplitude limitada. Essa tarefa é realizada por amplificadores operacionais e divisores resistivos, entre outros componentes. São esses os elementos que constituem o 1º estágio do multimetro.

b) Conversor A/D: são dois circuitos integrados que convertem o nível CC de entrada em níveis lógicos digitais que correspondem ao valor da tensão medida.

c) Oscilador: um CI NE555 é o gerador de frequência de clock, que fornece pulsos de tensão para que o conversor possa desempenhar o seu papel. A frequência gerada é uma função de resistores e de um capacitor externos ao CI.

d) Decodificador: transforma os números binários que saem do conversor em níveis próprios para excitar o display.

 e) Display: é formado por 3 1/2 dígitos, e trabalha na forma multiplexada. Além de indicar o valor do parâmetro de entrada, informa a respeito da polaridade quando o multimetro é usado em medições de tensão CC.



sensitive operation



FIGURE 18-TYPICAL WAVEFORMS


stable operation



NOTE: As threshold, the detector output (V_{OUT}) is greater than or equal to the threshold voltage, the detector has a high output for threshold operation.

FIGURE 19-CIRCUIT FOR STABLE OPERATION


OBJETIVO 08 - MICROCOMPUTADOR

 

Sistema Computador

HARDWARE _____

SOFTWARE _____

 

Sistema Computador



PERIFÉRICOS _____

MEMÓRIA _____

UNIDADE CENTRAL _____

UNIDADE I/O _____

Figure 6 Design of a microcomputer system

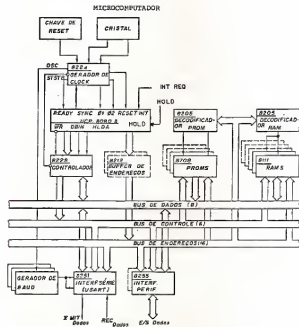 

RESUMEN DE DATOS

BUS DE ENDEREÇOS

BUS DE CONTROLE

CHAVE DE RESET _____

CRISTAL _____

GERADOR DE CLOCK 8224 _____

U.C.P. 8080 A _____

CONTROLADOR 8228 _____

BUFFER DE ENDEREÇOS 8212 _____

DECODIFICADOR DE PROM/RAM 8205 _____

PROMS _____


RAMS _____

GERADOR DE BAUD _____

USART 8251 _____

INTERFACE PARALELA 8255 _____

OBJETIVO 09 - MICROPROCESSADOR 8080

 

MULTIPLEX _____

SELETOR DE REGISTRO _____

REGISTROS W & Z _____

Registadores


REGISTROS B, C, D, E, H & L _____

STACK POINTER _____

CONTADOR DE PROGRAMA _____

LATCH DE ENDEREÇO (ACRÉSCIMO/ DECRESCIMO) _____

BUFFER DE ENDEREÇO _____

 

ACUMULADOR _____

LATCH DO ACUMULADOR _____

REGISTRO TEMPORÁRIO _____

ALU _____

FLAGS _____

AJUSTE DECIMAL _____

LATCH DO BUS DE DADOS _____

REGISTRO DE INSTRUÇÃO _____

DECODIFICADOR _____


UNIDADE DE CONTROLE _____

RESET _____

ϕ_1, ϕ_2 _____

SYNC _____

Unidade de Controle

 

READY _____

WAIT _____

HOLD _____


HLEA _____

INT _____

INTE _____

DBIN _____

WR _____

 

8080 A

OBJETIVO 10 - LINGUAGEM ASSEMBLY
Modos de Endereçamento

DIRETO _____

POR REGISTRADOR _____

IMEDIATO _____

INDIRETO POR REGISTRADOR _____

LANGUAGE ASSEMBLY



Relatório de Instruções

Instruções de Instruções

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

a) Registrador → Registrador

Nome	Formato	Operação	Operação em Registo	Operação em Memória
MOV R _n , R _m	00000000	0	Mover conteúdo do registo R _m para o registo R _n	
MOV R _n , D	00000001	1	Mover conteúdo do registo D para o registo R _n	
MOV R _n , I	00000010	2	Mover conteúdo do registo I para o registo R _n	
MOV R _n , A	00000011	3	Mover conteúdo do registo A para o registo R _n	
MOV R _n , C	00000100	4	Mover conteúdo do registo C para o registo R _n	
MOV R _n , S	00000101	5	Mover conteúdo do registo S para o registo R _n	
MOV R _n , H	00000110	6	Mover conteúdo do registo H para o registo R _n	
MOV R _n , L	00000111	7	Mover conteúdo do registo L para o registo R _n	

b) Memória, Periférico → Registrador

Nome	Formato	Operação	Operação em Registo	Operação em Memória
MOV R _n , M	00000000	0	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	
MOV R _n , D	00000001	1	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	
MOV R _n , I	00000010	2	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	
MOV R _n , A	00000011	3	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	
MOV R _n , C	00000100	4	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	
MOV R _n , S	00000101	5	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	
MOV R _n , H	00000110	6	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	
MOV R _n , L	00000111	7	Mover conteúdo da memória para o registo R _n	

c) Constante → Por de Registradores

Nome	Formato	Operação	Operação em Registo	Operação em Memória
MOV R _n , #	00000000	0	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	
MOV R _n , D	00000001	1	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	
MOV R _n , I	00000010	2	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	
MOV R _n , A	00000011	3	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	
MOV R _n , C	00000100	4	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	
MOV R _n , S	00000101	5	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	
MOV R _n , H	00000110	6	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	
MOV R _n , L	00000111	7	Mover conteúdo da constante para o registo R _n	

d) Registrador → Memória, Periférico

Nome	Formato	Operação	Operação em Registo	Operação em Memória
MOV M, R _n	00000000	0	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	
MOV D, R _n	00000001	1	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	
MOV I, R _n	00000010	2	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	
MOV A, R _n	00000011	3	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	
MOV C, R _n	00000100	4	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	
MOV S, R _n	00000101	5	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	
MOV H, R _n	00000110	6	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	
MOV L, R _n	00000111	7	Mover conteúdo do registo R _n para a memória	

e) Constante → Registrador Memória

Nome	Formato	Operação	Operação em Registo	Operação em Memória
MOV M, #	00000000	0	Mover conteúdo da constante para a memória	
MOV D, #	00000001	1	Mover conteúdo da constante para a memória	
MOV I, #	00000010	2	Mover conteúdo da constante para a memória	
MOV A, #	00000011	3	Mover conteúdo da constante para a memória	
MOV C, #	00000100	4	Mover conteúdo da constante para a memória	
MOV S, #	00000101	5	Mover conteúdo da constante para a memória	
MOV H, #	00000110	6	Mover conteúdo da constante para a memória	
MOV L, #	00000111	7	Mover conteúdo da constante para a memória	

ELETRÔNICA DIGITAL II

Disciplina: Eletrônica Digital II

OBJETIVO 01 - TECNOLOGIA DE CIRCUITOS TTL

- 1.1 - Generalidades
- 1.2 - RTL
- 1.3 - DTL
- 1.4 - TTL
- 1.5 - HTL
- 1.6 - Lógicas Não Saturadas

1.1 - GENERALIDADES

Na disciplina Eletrônica Digital I as funções lógicas foram estudadas de um ponto de vista que excluía a constituição física dos circuitos eletrônicos que as realizavam; os blocos utilizados na representação de portas e flip-flops foram suficientes para o desenvolvimento teórico da matéria. Quando se trabalha com circuitos reais, na prática, que na maioria das vezes são integrados, importa-se se faz o conhecimento de suas constituições internas e de seus comportamentos elétricos.

Além disso, uma função lógica pode ser realizada por circuitos diferentes, de tecnologias e características também diferentes. Dependendo de onde, e em que condições os circuitos serão utilizados, devem apresentar características especiais. Por exemplo, existem circuitos que são rápidos, outros, mais lentos; uns tem alta, outros baixa imunidade a ruído; alguns circuitos dissipam elevada potência, outros, trabalham na faixa micro-watts.

Alguns fatores que qualificam os circuitos digitais são aqui conceituados, com o intuito de facilitar o levantamento do perfil tecnológico das diversas "famílias" existentes, bem como de estabelecer critérios de comparação entre elas.

1.1.1 - FAN-OUT

A realização de circuitos lógicos combinacionais em termos de blocos, não oferecia um limite para o número de entradas que podiam ser conectadas à saída de uma porta. Na prática, cada uma das entradas é considerada "carga" para o circuito alimentador, e é fato conhecido de todos, que os circuitos eletrônicos são limitados em relação ao fornecimento de corrente às cargas, para não comprometer outros parâmetros importantes como potência dissipada ou tensão de saída.

As número máximo de entradas que se pode conectar à saída de uma porta de mesma família lógica se dá o nome de "fan-out" ou "feixe de saída".

No "Data Book" da Texas, o máximo valor aconselhado para a corrente de saída do SN7400 (porta NE) é de 16 mA para nível lógico baixo (I_{OL}) e de -400 μ A para nível lógico alto (I_{OH}). No mesmo manual, a corrente de entrada máxima da mesma porta é -1,6 mA em nível baixo e 40 μ A em nível alto (I_{IL} e I_{IH} , respectivamente), o que leva à possibilidade de se alimentar 10 entradas com uma só porta dessa tecnologia. O fan-out típico da TTL padrão, portanto, é 10.

Os sinais negativos em I_{OL} e I_{IH} indicam que essas correntes (reais) saem do dispositivo considerado.

 


Fig. 1: Fan-out

Em se tratando da associação de dispositivos de diferentes famílias lógicas, o termo "fan-out" perde seu sentido, e a determinação do número máximo de entradas deve ser obtido através dos limites de corrente de entrada e saída dos dispositivos envolvidos.

O "fan-in" é definido como o máximo número de entradas que podem ocorrer em portas lógicas de determinada família.

1.1.2 - IMUNIDADE AO RUÍDO

Como o projetista de sistemas digitais procura minimizar os efeitos de ruídos externos sobre o circuito, a escolha da tecnologia ou família lógica empregada é o primeiro passo para tal.

Define-se a margem de ruído de uma família lógica como a diferença entre a tensão de saída, em piores condições de trabalho, e aquela capaz de iniciar uma comutação quando aplicada à entrada

de uma porta (tensão de umbral), para um nível lógico definido.

Observemos a característica de transferência da porta NE, a seguir:

 


Fig. 2 - Margem de ruído

No estado lógico 0, o fabricante fornece um valor máximo de tensão de saída, que pode ser encontrado em uma porta típica; na característica de transferência esse valor está assinalado como V_{OLH} .

Os CI's da série 74 apresentam 0,4V para essa tensão. Nas, para que a mesma porta comece a desconectar o nível baixo, isto é, entre na região de alta declividade da curva, é necessário que a tensão de entrada ultrapasse V_{IL} , da ordem de 0,8V para a mesma série. Dizemos, portanto, que a margem de ruído garantida pelo fabricante, no estado lógico 0, é $0,8 - 0,4 = 0,4V$.

Qualquer tensão expúrie menor que 0,4V pode se sobrepor à V_{OLH} sem afetar o funcionamento da porta.

No estado 1 ocorre algo semelhante.

As portas TTL, em piores condições de trabalho, não fornecem menos que 2,4V, segundo o fabricante (V_{OH}). Mas reconhecem tensões a partir de 2,0V (V_{IH}). Também aí podemos contar com uma margem de ruído garantida de 0,4V.

Existem famílias lógicas que apresentam margem de ruído maior que 5V, como aquelas da tecnologia RTL, que veremos posteriormente.

1.1.3 - TEMPO DE PROPAGAÇÃO

Devido às constantes de tempo pertinentes aos circuitos lógicos originários das capacitâncias parasitas e de junção, a resposta de uma porta a uma excitação de entrada não é instantânea, mas de mora algum tempo. Define-se como tempo de propagação a média aritmética entre t_L e t_H , que são os atrasos experimentados pelo sinal ao passar para o estado baixo e alto, respectivamente:

 


Fig. 3 - Tempo de propagação

A ordem de grandeza do tempo de propagação é de nano segundos. A família TTL padrão apresenta os seguintes valores típicos: $t_L = 7_{ns}$ e $t_H = 11_{ns}$; o tempo de propagação é da ordem de 9_{ns} por tanto.

Os principais fatores que afetam o tempo de propagação são:

- o valor dos resistores de polarização: quanto maiores, mais altas serão as constantes de tempo; e
- o tempo de transição dos transistores, na passagem de corte à saturação ou vice-versa.

Quanto ao segundo fator, algumas tecnologias empregam artifícios especiais para minimizar o tempo de transição (ECL, SCHOTTKY); quanto ao primeiro, a simples mudança nos valores das resistências para outros menores, embora diminua o tempo de propagação, provoca um aumento indesejável na potência consumida pelo CI. Devido à essa dependência mútua entre tempo de propagação e potência consumida, usa-se o produto entre essas duas grandezas para qualificar uma tecnologia. O quadro a seguir permite comparar esses parâmetros nas famílias TTL:

$t_p(n_s)$ $P(mw)$ $P_{atp}(p.j)$

TTL	10	10	100
HTTL	6	22	132
LTTL	33	1	33
STTL	3	19	57
LSTTL	9,5	2	19

Os primeiros dados, que se encontram na primeira linha, se referem à família TTL padrão. A família HTTL (alta velocidade) é conseguida através da diminuição dos valores resistivos do circuito; o tempo de propagação diminui mas a potência dissipada aumenta. Por outro lado, a família LTTL, que é de baixa potência, dissipa 10 vezes menos que o padrão, sacrificando o tempo de propagação que triplica de valor. Isso é possível pelo simples aumento dos valores das resistências.

As duas últimas linhas se referem a famílias que utilizam um transistor especial, chamado Schottky, que permite sejam atingidas velocidades maiores de comutação. O Schottky de baixa potência (LSTTL) tem um tempo de propagação inferior ao TTL padrão e dissipa 5 vezes menos.

1.2 - RTL

A tecnologia RTL, ou Resistor Transistor Lógica, é de simples confecção e realizada muitas vezes com componentes discretos ou em memórias monolíticas. Utiliza transistores trabalhando em corte ou saturação, que desempenham funções lógicas, como a AND apresentada no circuito da Figura 4.

 


Fig. 4 - New RTL

Sempre que uma das duas entradas for polarizada em nível

alto (1) o transistor correspondente conduz e o potencial na saída cai e V_{ces} (0).

A análise do circuito é sintetizada na tabela ao seu lado. C significa "cortado" e S, "saturado".

Uma das limitações apresentadas por essa tecnologia é a baixa frequência de corte, da ordem de 5MHz, motivada pelos resistores de base que contribuem para o aumento das constantes de tempo do circuito.

Abaixo, aparece uma porta E na tecnologia RTL.



Fig. 5 - E RTL

Uma outra desvantagem é a resistência de carga, pois, além de contribuir para atrasos de propagação oferece o seguinte inconveniente:

Em nível lógico alto de saída, com o transistor cortado como no inversor tomado para exemplo, o ideal é que a resistência de coletor seja a mais baixa possível, para que não haja perda de potência apreciável no circuito quando uma carga qualquer drene corrente, nem a tensão de nível alto diminua com isso.

Por outro lado, durante a saturação do transistor é desejável um valor alto para essa mesma resistência, justamente para que o consumo interno também não seja alto.

Em consequência a esses dois fatores, um valor intermediário é escolhido, nem muito alto, nem muito baixo, porém que continue apresentando um consumo e um retardo consideráveis.

Os resistores de entrada também apresentam consumo elevado, reduzindo muito o fan-out dessa tecnologia, que é da ordem de 5.

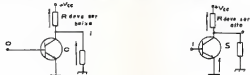


Fig. 6

1.3 - DTL

A Lógica Diodo Transistor substitui os resistores de entrada por diodos, diminuindo o consumo interno das portas e aumentando consideravelmente a velocidade das mesmas. A baixa resistência de polarização direta dos diodos é a responsável pelo baixo tempo de retardo das portas DTL, que ainda apresentam alto fan-out (~10), pois os mesmos diodos, quando polarizados inversamente apresentam alta impedância.

A porta NE de duas entradas tomada como exemplo, apresenta um tempo de retardo típico da ordem de 25ns.

 


Fig. 7

Estando pelo menos um dos diodos (D_1 ou D_2) com o cátodo conectado à massa, o anodo de D_3 é colocado a um potencial baixo, em torno de 0,7V, inibindo de fazer o transistor conduzir. Se, porém, os dois diodos de entrada forem cortados mediante níveis lógicos altos nos pontos A e B, o potencial de anodo de D_3 se eleva e ocorre uma corrente de base pelo transistor. Essa corrente deverá ser tal que

garanta a saturação do transistor, caindo a tensão em L . Resumindo, se observa que apesar de 0 na saída, somente no instante em que as entradas estão em 1, a tabela da verdade que expressa a função lógica do circuito é a seguinte:

A	B	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A função do diodo D_3 é evitar a condução do transistor imediatamente, pois o potencial da 0,7V que se desenvolve nos ânodos de D_1 e D_2 é da mesma ordem do potencial de condução V_{be} do transistor. Com D_3 em série, é necessário um mínimo de 1,4V em seu ânodo para que o transistor possa conduzir. Isto é, D_3 contribui para aumentar a imunidade a ruído da porta analisada.

1.4 - TTL

Sem dúvida alguma a tecnologia TTL é atualmente a de maior emprego em circuitos digitais. Aqui, duas inovações são realizadas em relação à tecnologia DTL. A primeira é a substituição dos diodos por um transistor multienissor, relativamente fácil de se implementar em circuitos integrados, e a segunda, a saída modificada, apresentando características específicas.

O SN7400 é um integrado composto por 4 portas NE TTL com saída "toten pole".

 


Fig. 8

Semelhantemente ao circuito DTL analisado no item anterior, o transistor T_2 somente conduzirá quando os dois emissores de T_1 , simultaneamente, estiverem com potencial alto. Caso contrário, estando um dos emissores à massa, caem os potenciais da base e coletor, e T_2 corta.

No primeiro caso, a condução de T_2 provoca o aparecimento de uma tensão sobre R_3 que coloca T_4 na saturação. O potencial de coletor de T_4 , que é a saída do circuito, torna-se baixo, assumido, portanto, nível lógico 0, em consequência da aplicação de níveis lógicos 1 em ambas as entradas.

Observa-se, também, o corte de T_3 , produzido pela baixa tensão de coletor de T_2 e a ação do diodo D , elevando a resistência de carga de T_4 e evitando um consumo interno exagerado em estado 0.

No segundo caso, estando uma das duas entradas em nível baixo, o corte de T_2 causa o corte de T_4 e a saturação de T_3 , devido à elevação do potencial do coletor de T_2 . A nova situação produz nível alto de saída com baixa resistência interna, o que eleva a velocidade de comutação do circuito.

Abaixo se apresenta uma porta TTL com saída "toten-pole" que desempenha a função lógica NOR. O circuito integrado mais comum que se encontra para a função NOR é o SN7402, contendo 4 circuitos desse tipo.

 


Fig. 9

Embora com inúmeras vantagens, as saídas "toten-pole" não permitem a realização de funções "E por conexão", que seriam obtidas pela simples conexão direta de duas ou mais saídas entre si. Um potencial baixo em uma dessas saídas "puxaria" o nível lógico para 0.

o que justifica o seu nome.

 


Fig. 10

As portas "E por conexão" tem grande importância pela economia que apresentam, particularmente na transmissão de dados por BUS, onde diversas saídas são diretamente conectadas a uma linha comum. Duas portas TTL com saídas em "toten-pole", se encontrando uma delas em estado 0 e a outra em estado 1, teriam seus transistores ativos conduzindo corrente muito alta, além da especificada pelo fabricante como limite máximo. Essa situação, é claro, deve ser evitada.

Por esse motivo, existem as saídas em coletor aberto, onde se encontra apenas um transistor sem carga e sem alimentação interna funcionando como elemento de saída. Para isso, as portas dessa tecnologia se assemelham bastante com as TTL "toten-pole". Desejam as mesmas funções lógicas, mas a ausência da alimentação interna permite a montagem "E por conexão", desde que o projetista acrescente, um resistor de polarização externo, comum a todos os transistores de saída. Mesmo que dois ou mais transistores conduzam simultaneamente, o resistor externo limita a corrente em um valor satisfatório.

 


Fig. 11

A maneira de se aliar as vantagens do "toten-pole" e das portas "E por conexão" foi encontrada na lógica "Tri-state". Um terminal de entrada especial, da "inibição", age diretamente sobre os dois transistores de saída da configuração "toten-pole", cortando-os simultaneamente. O resultado é o aparecimento de um estado de alta impedância de saída, o terceiro estado, que praticamente desconecta a porta da linha comum a qual está conectada, eletricamente falando. Assim, uma série de portas "Tri-state" podem ter suas saídas ligadas ao mesmo ponto. No exemplo abaixo, as portas 1 e 2 se encontram no terceiro estado para aplicação de nível lógico alto em suas entradas de inibição. A porta 4 recebe então a informação vinda da de nº 3, que se comporta como uma "toten-pole" normal.

 


Fig. 12

1.5 - HTL

Na indústria e em outros ambientes adversos, onde a ocorrência de ruídos fica difícil de ser reduzida, faz-se necessário o uso de tecnologia especial imune a uma grande faixa de sinais externos. A solução a se adotar é quanto ao emprego de portas HTL (lógica de alta imunidade) que utilizam níveis lógicos mais distanciados e "barreiras" internas destinadas à rejeição de ruído. Tipicamente, temos tensões de alimentação da ordem de 12 ou 15 Volts, que possibilita um aumento considerável na tensão de nível lógico 1. As barreiras internas são barreiras de potencial oferecidas por diodos Zener, inversamente polarizados; e se situam na faixa de 5V.

Um circuito HTL derivado da tecnologia diodo transistor lógica (DTL) é apresentado na figura seguinte. É interessante comparar a função do diodo D_3 com a do correspondente na figura 7. Recordamos que lá, D_3 seria como uma espécie de proteção contra a condução indevida do transistor.

O transistor T_1 auxilia também o efeito de aumento de imunidade.

 


Fig. 13

1.6 - LÓGICAS NÃO SATURADAS

Em altas frequências começa-se a sentir a dificuldade de resposta dos circuitos lógicos. E isso se deve a dois fatores importantes: as altas constantes de tempo presentes e a limitação de velocidade de comutação dos transistores. Não resta dúvida que podemos diminuir os valores das constantes de tempo do circuito baixando os valores das resistências, porém, comprometendo o consumo de potência. A outra solução, é evitando que os transistores saturem, o que diminui consideravelmente o tempo de transição dos transistores entre os estados de corte e saturação.

As lógicas não saturadas de alta velocidade mais difundidas são a que utiliza transistores Shottky e a de emissores acoplados.

A primeira faz uso de diodos especiais de baixa tensão de barreira de potencial associadas em paralelo com as junções base-coletor de transistores comuns. Esses diodos com barreiras de 0,2 a 0,3 volts são conhecidos por Diodos Shottky e as suas associações com transistores originam os Transistores Shottky. Quando esses transistores atingem o limiar da saturação, e a junção base-coletor tende à polarização direta, os diodos conduzem drenando corrente de base, evitando a completa saturação e limitando o número de portadores intrínsecos na base a um mínimo. A passagem do transistor, da condução para o corte é rapidíssima, visto que o escoamento de todos os portadores presentes na região da base é facilitado pelo seu baixo número. Frequências de trabalho da ordem de 125 MHz podem ser conseguidas com o emprego de transistores Shottky.

das com o emprego de transistores Shottky.

 


Fig. 14

A outra opção, aliás compensadora em matéria de resposta em frequência pois chega a atingir a casa dos Giga-Hertz, é o uso de lógica de emissores acoplados (E.C.L.).

A utilização de um excelente circuito de polarização, que faz uso de fontes de corrente e tensão estabilizadas, além de transistores trabalhando no modo diferencial e acoplados por emissor, determina a não saturação dos transistores dessa lógica e o consequente aumento da velocidade.

O circuito apresentado a seguir representa, simplificada mente, uma porta inversora ECL. Note-se que a alimentação dessa tecnologia é negativa (usualmente -5,2V) e a tensão -VE de polarização de base é fornecida por uma fonte estabilizada.

A resistência R_E , junto com $-V_{EC}$ simboliza uma fonte de corrente constante, que flui por T_1 e T_2 , dependendo do potencial de entrada ser maior ou menor que V_E . Deixa-se ao leitor a realização da análise de funcionamento do circuito.

 


Fig. 15

OBJETIVO 02 - TECNOLOGIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS MOS

- 2.1 - O Transistor MOS
- 2.2 - NMOS e PMOS
- 2.3 - MOS Dinâmico
- 2.4 - C-MOS
- 2.5 - Comparações entre Tecnologias

2.1 - O TRANSISTOR MOS

É conhecido por suas principais características, como: baixo consumo, alta impedância de entrada e alta densidade na integração. Esses fatores são importantes na Eletrônica Digital por motivos óbvios. A alta densidade de transistores em um circuito integrado, permite hoje em dia, a obtenção de computadores completos com o emprego, de poucos, ou de apenas um C.I. Os microcomputadores são exemplos significativos do emprego da tecnologia MOS.

Os transistores mais empregados em Digital são os conhecidos por "MOS tipo enriquecimento". Eles são obtidos pela elevada dopagem do substrato, que isola completamente as ilhas de onde saem os terminais dreno e fonte.

 


Fig. 1

A figura acima representa um transistor MOS canal N, onde o substrato, muito dopado, isola completamente os cristais N das extremidades. É fácil verificar que o transistor não conduz entre dreno e fonte sem polarização de gatilho.

Polarizando-se o gatilho positivamente, a atração de cargas negativas para a superfície superior do substrato origina um canal ligando as ilhas N. O transistor MOS, nestas condições, conduz.

 


Fig. 2

A corrente de dreno é uma função, portanto, da tensão de gatilho, pois quanto maior for a espessura do canal, menos resistência ele oferece. A relação entre estas duas grandezas é evidente na curva de transferência $I_D \times V_G$. Note-se que é necessária uma pequena tensão V_{TH} para a formação do canal; somente a partir daí a corrente de dreno começa a crescer.

 


Fig. 3

A característica de saída $I_D \times V_{DS}$ tem o aspecto apresentado na figura 3b. Fixada uma V_G positiva, de valor qualquer, note-se duas regiões distintas na curva. Para baixos valores de V_{DS} , a característica é semelhante à de um resistor, pois representa, de fato, uma resistência mais ou menos constante, que é a resistência do canal. Com o aumento de V_{DS} a corrente I_D começa a se estabilizar em torno de um valor de saturação. Tal fato é explicado de seguinte maneira: o aumento da tensão positiva V_{DS} , que está polarizando inversamente a junção "ilha substrato", aumenta também a região de transição entre os dois cristais, estreitando-o; assim, a resistência do canal aumenta e a corrente se estabiliza. A figura 4 mostra o que acontece.



Fig. 4

Dois pontos de operação interessam particularmente à Eletrônica Digital. O ponto A, de saturação, conseguido através da aplicação de um potencial alto no gatilho e o ponto B, de corte, que corresponde a um potencial baixo de gatilho. Assim o transistor MOS funciona como uma chave, e pode desempenhar funções lógicas.

2.2 - NMOS E PMOS

Normalmente polarizados, tanto os transistores canal N co mo canal P, podem desempenhar funções lógicas em circuitos razoavelmente simples. Por exemplo, um inversor construído com MOS canal N utiliza apenas dois transistores: um, funcionando em corte e saturação, e outro operando como carga do primeiro. Acontece que os resistores ocupam muito espaço nos circuitos integrados e, para aumentar a densidade de portas, substituem-se os resistores por transistores MOS em condução, dimensionados a apresentarem uma resistência draine-fonte aproximadamente vinte vezes maior que a normal de um MOS saturado.



Fig. 5

Estando a entrada A em um potencial alto, o transistor satura e a tensão de saída cai a um valor baixo: $A = 1 \rightarrow L = 0$. Caso contrário, a ausência da polarização na entrada corte o transistor e o potencial em L assume valor próximo a V_{DD} : $A = 0 \rightarrow L = 1$. O circuito, portanto, é um inversor NMOS. A tensão de alimentação é, tipicamente, de +5V, sendo a tecnologia NMOS compatível com TTL.

As associações em série ou paralelo de transistores MOS dem originam funções lógicas diferentes. Por exemplo, observa-se o circuito composto por 3 transistores em série conforme a figura 6.



Fig. 6

Somente na ocasião em que os dois transistores T_a e T_b estiverem simultaneamente polarizados em condução, é que o potencial de saída assume um baixo valor. Esse comportamento caracteriza a função NE.

Na figura 7 aparece um outro circuito NMOS que se deseja equacionar. Através de uma simples verificação na operação dos transistores conclui-se a seguinte tabela da verdade:

A	B	C	L
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

 


Fig. 7

O equacionamento da função se fez pelo método convencional.

$$L = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C}$$

$$L = \overline{A} \overline{C} + \overline{B} \overline{C}$$

$$L = \overline{C} (\overline{A} + \overline{B})$$

A tecnologia PMOS, mais antiga, utiliza alimentação negativa e por isso não é compatível com TTL. Considerando lógica positiva ($1 : 0V$ e $0 : -V_{DD}$) a função NOR apresenta a seguinte configuração:

 


Fig. 8

2.3 - MOS DINÂMICA

Com o intuito de economizar energia, o consumo da porta MOS pode ser reduzido pela ação direta de um clock externo sobre o transistor que funciona como "carga". Como esse componente apresenta uma resistência da não valor quando normalmente polarizado, apresenta dois inconvenientes:

1º) Estando a saída em estado 0, há consumo de potência sobre a "carga", inversamente proporcional ao valor desta. Quanto maior o seu valor, maior será a potência consumida.

2º) Se a resistência da "carga" for muito grande então sofrerá efeito prejudicial no estado alto de saída: o circuito se comporta como uma fonte de alta resistência interna, isto é, apresenta elevado consumo interno.

Resumindo: em estado alto é conveniente baixa resistência interna, a um estado baixo é preferível resistência elevada.

Uma forma de reduzir parcialmente o consumo na resistência da carga é aplicando um "clock" no seu gatilho.

Esta clock tem a propriedade de cortar o transistor da carga periodicamente durante o seu nível baixo, reduzindo o consumo em praticamente 50% para uma forma de onda quadrada. Em nível 0 da saída é facilmente compreensível essa fato, porém, em nível 1, surge a pergunta: durante o corte do transistor-carga o fornecimento de corrente pela porta não será prejudicado? A resposta está na capacitância de saída C_{DF} do MOS FET e no baixo consumo das portas elementares: demorando-se para descarregar, a capacitância da saída mantém o nível alto durante os semi-ciclos em que a resistência de carga se eleva.

 


Fig. 9

2.4 - C-MOS

Uma redução maior no consumo é obtida pela utilização da tecnologia MOS complementar, ou C-MOS. Essa tecnologia é de construção mais complexa pois exige que tanto transistores canal N como canal P sejam fabricados no mesmo substrato. Abaixo pode-se ver a constituição de um circuito integrado C-MOS em termos de estrutura cristalina.

 


Fig. 10

O inversor C-MOS tem um princípio de funcionamento bastante simples: funcionando o transistor canal P como carga do transistor canal N, e possuindo esses dois transistores um controle comum de gatilho, pode-se satisfazer as duas condições explícitas no item anterior, referentes aos valores ideais para a carga nos estados 0 e 1.

Observando-se a figura abaixo, onde aparece um simples inversor C-MOS pode-se reparar que T_1 corta enquanto T_2 satura, e vice-versa. Em nível alto da saída a resistência de carga é pequena; em nível baixo, é elevada.

 


Fig. 11

A redução no consumo é fantástica: da ordem de micro-watts por porta, a 100 KHz. Necessária-se faz uma referência quanto à variação do consumo com a frequência de trabalho: durante as transições de estado, por um instante muito curto de tempo, os dois tran-

sistores conduzem simultaneamente, surgindo um pico de corrente no circuito. É evidente que o número de pulsos cresce em proporção que a frequência aumenta, ou seja, o consumo aumenta. Mesmo assim, os circuitos C-MOS podem ser encontrados funcionando a 1MHz com um consumo de apenas 1 mW, valor baixo se comparado com o consumo típico do TTL (10mW por porta).

Funções NE e NOR são implementadas segundo diagrama apresentadas a seguir. À direita, função NE; à esquerda, NOR. Deixe-se ao leitor a análise funcional das mesmas:

 


Fig. 12

O CI 4001 possui 4 portas NOR de 2 entradas na tecnologia C-MOS.

A tensão da alimentação dessas portas pode variar, aproximadamente, de 1,5 a 18V, sem prejuízo algum às funções lógicas.

Juntamente com o "lay-out" do 4001, a figura 13 apresenta a família de curvas de transferência da porta NOR.

 


Fig. 13

2.5 - COMPARAÇÃO ENTRE TECNOLOGIAS

Para encerrar este assunto, apresentamos uma tabela que permite comparar algumas características entre diversas tecnologias estudadas. Além disso, pode-se notar no gráfico abaixo a relação existente entre o tempo de propagação médio e a dissipação média por porta entre algumas tecnologias. Observa-se aí o compromisso entre essas duas grandezas: geralmente uma é sacrificada em prol da outra.

CARACTERÍSTICA	TTL	ECL	NMOS	CMOS
Fan out	10	25	20	50
Custo	Baixo	Méd/alto	Méd/alto	Baixo/méd.
Consumo (mW)	12 a 22	40 a 60	0,2 a 10	0,01
Geração ruído	Alta	Baixa/med.	Média	Baixa/med.
Imunid. ruído	Bom	Bom	Bom	Muito bom
Faixa temp.(°C)	-55 a 125	-55 a 125	-55 a 125	-55 a 125
Alimentação	+5	-5,2	-2,7 a 13**	+1,5 a +18
Tempo prop.(ns)	3 a 12	1 a 12	300***	70
Frequência (MHz)	15 a 120	200 a 1000	2****	5 a 10

* em repouso

** para P-MOS; para NMOS: 5V

*** para N-MOS: 50 ns

**** para NMOS: 5 a 10 MHz.


 


Fig. 14

OBJETIVO 03 - RELÓGIO DIGITAL

3.1 - DIAGRAMA EM BLOCOS

 

3.2 - RESUMO DO FUNCIONAMENTO

a) Clock: a partir dos 60Hz da rede, o circuito de clock produz pulsos retangulares na mesma frequência, compatíveis com TTL.

Um multivibrador monostável (74121), que possui um Shmitt Trigger na entrada, proporciona 90% de nível 1 nos ciclos de clock, porque nesse estado ele fica insensível a ruídos, melhorando o desempenho do relógio.

b) Divisor por 60: um contador 7492 operando em módulo 6 e um 7490, em módulo 10, dividem os 60Hz proporcionando 1Hz para os contadores.

c) Contadores: novamente os CI's 7490 e 7492 atuam como contadores de segundos, minutos e horas. O contador de horas é de módulo 12.

d) Acerto: o 7417 (buffer) e algumas chaves, permitem injetar pulsos diretamente nos contadores de minutos e horas, possibilitando o acerto do relógio. O CI 7417 age no sentido de evitar que ruídos gerados na comutação das chaves afetem os contadores.

e) Decodificadores: o 74141 é um decodificador BCD - decimal que converte as combinações binárias disponíveis na saída do contador em níveis lógicos convenientes ao acionamento do display.